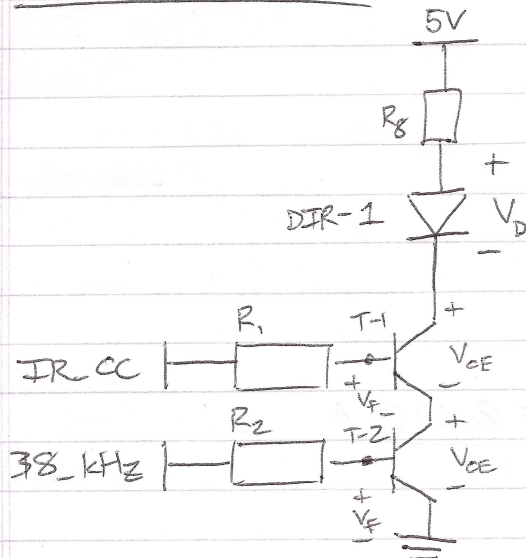


IR Transmitter

Assume, from datasheets:



BJTs

- $V_{CE} = 0.3 \text{ V}$
- $V_F = 0.5 \text{ V}$
- $h_{fe} = 10$

Trying to maximize P_{DIR-1} :

$$V_{D_{max}} = 1.8 \text{ V}$$

$$@ I_{D_{max}} = 0.1 \text{ A}$$

$$5 - I_D R_8 - V_D - 2V_{CE} = 0$$

$$5 - 0.1 R_8 - 1.8 - 0.6 = 0 \rightarrow 2.6 = 0.1 R_8$$

$$R_8 = 26 \Omega$$

Given V_F and V_{CE} :

$$V_{BT-1} = 0.8 \text{ V} \rightarrow 5 - I_{B1} R_1 = 0.8$$

$$V_{BT-2} = 0.5 \text{ V} \rightarrow 5 - I_{B2} R_2 = 0.5$$

$$\textcircled{1} I_{B1} R_1 = 4.2$$

$$I_{C1} = h_{fe} \cdot I_{B1} \rightarrow 0.1 = 10 I_{B1} \rightarrow \underline{I_{B1} = 0.01 \text{ A}}$$

$$0.01 R_1 = 4.2 \rightarrow \underline{R_1 = 420 \Omega}$$

$$\textcircled{2} I_{B2} R_2 = 4.5$$

$$I_{C2} = I_{E1} = I_{C1} + I_{B1} = h_{fe} \cdot I_{B2}$$

$$0.1 + 0.01 = 0.11 = 10 \cdot I_{B2} \rightarrow \underline{I_{B2} = 0.011 \text{ A}}$$

$$0.011 R_2 = 4.5 \rightarrow \underline{R_2 = 409 \Omega}$$

Choosing practical values:

• $R_1 = R_2 = 422 \Omega$

• $R_8 = 26.1 \Omega$

Proof

① $5 - I_C R_8 - V_D - 2V_{CE} = 0$

② $I_{B1} \cdot R_1 = 4.2$

③ $I_{B2} \cdot R_2 = 4.5$

For 2

$$I_{B1} (422) = 4.2 \rightarrow I_{B1} = 0.010 \text{ A}$$

$$I_{E1} = I_C + I_{B1} = I_C + 0.01$$

For 3

$$I_{B2} (422) = 4.5 \rightarrow I_{B2} = 0.011 \text{ A}$$

$$I_C + 0.01 = 10(0.011) \rightarrow I_C = 0.1 \text{ A}$$

For 1

$$5 - (0.1)(26.1) - V_D - 2(0.3) = 0$$

$$5 - 2.61 - V_D - 0.6 = 0 \rightarrow V_D = 1.79 \text{ V}$$

Just shy of maximum values. ✓